IoT-Vertebrae

Bridging OT & IT



Jordi Binefa


(Una part de la presentació feta per en Xavier Pi, Pau Quintero i Jordi Binefa)

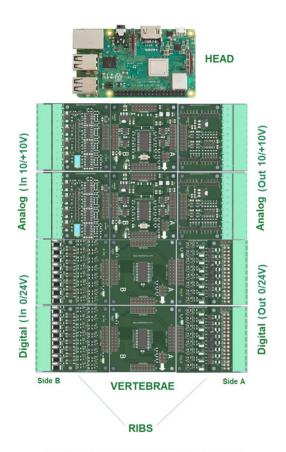Diada de la Llibertat del Maquinari - 2023










One body, up to 128 digital I/O and 64 analog I/O


Dibuixat per en Xavier Pi

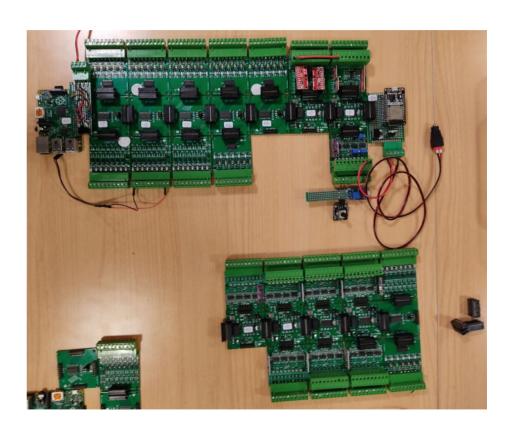


UEXT d'OLIMEX




Connector pins description:

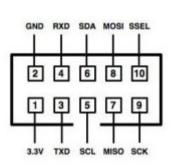


Pin #	Signal Name
1	3.3V
2	GND
3	TXD
4	RXD
5	SCL
6	SDA
7	MISO
8	MOSI
9	SCK
10	SSEL

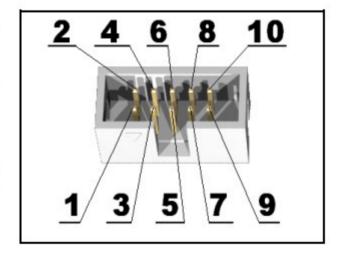

U2EXT (UEXT estès)

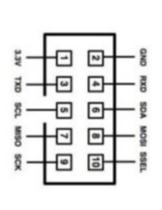


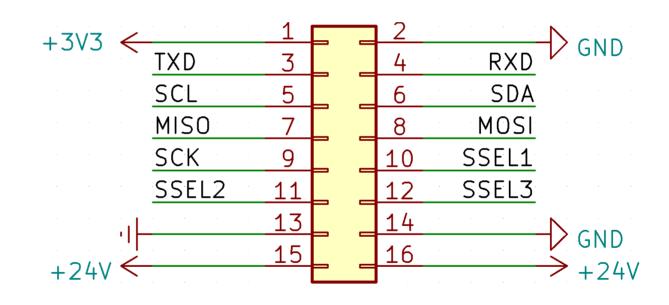


UEXT

UEXT estès


Bus I2C

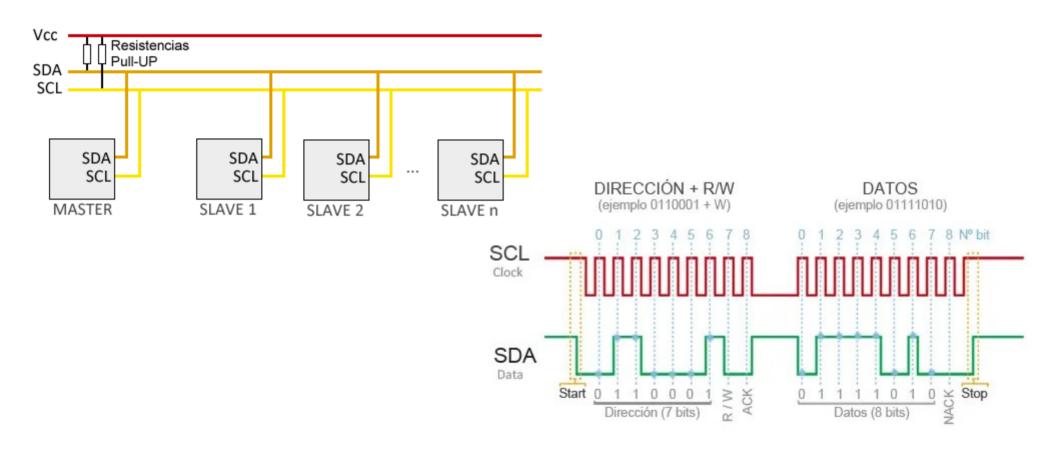


Alimentació provinent del cap

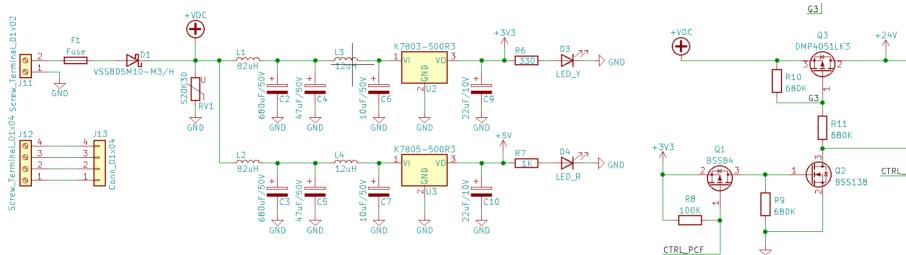


Vèrtebres i costelles digitals

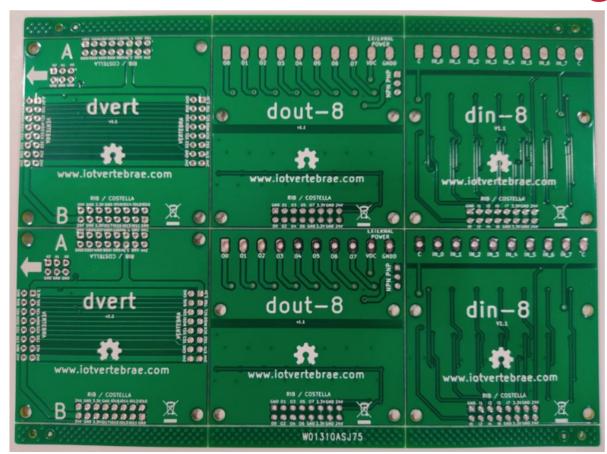


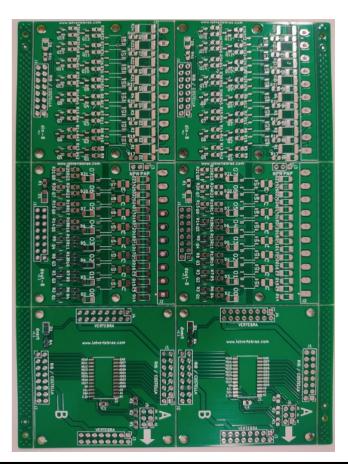


Vèrtebra digital



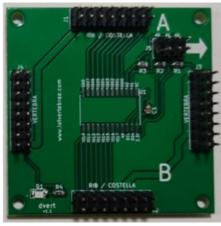


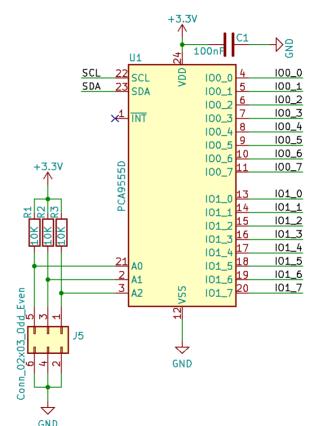


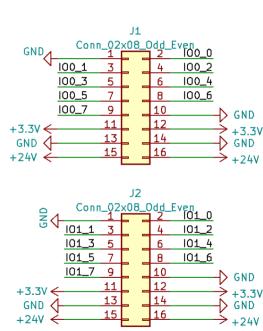

Vèrtebra digital




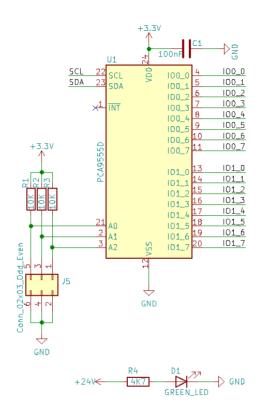

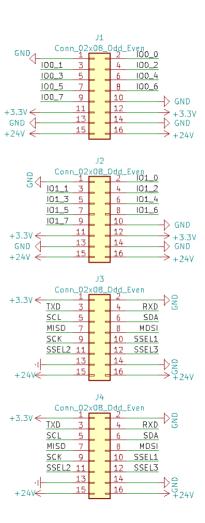


Costella d'entrades digitals




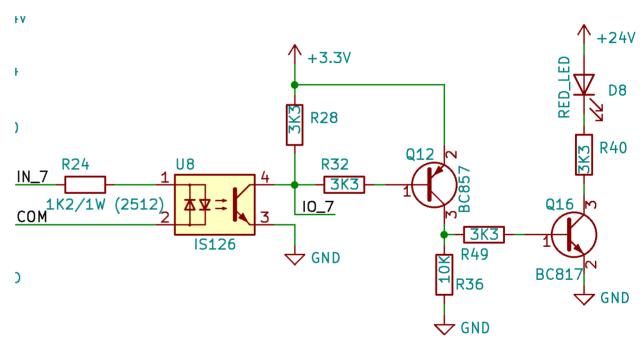

Costella d'entrades digitals



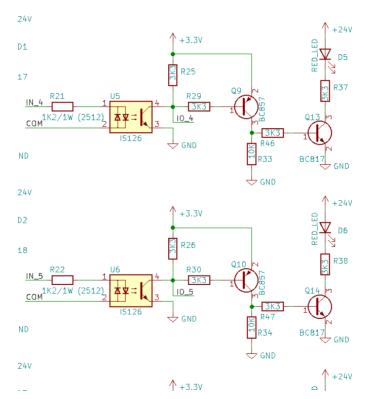


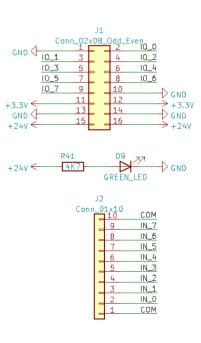

Costella de sortides digitals






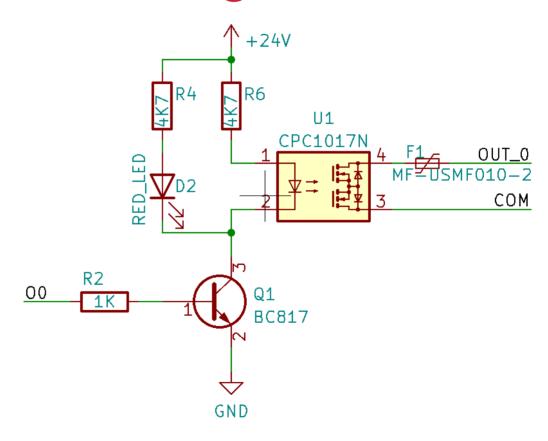


Costella de 6 sortides digitals (v1.0)



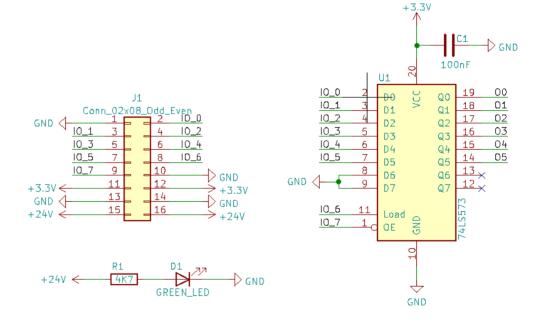


Sortides PNP i NPN


PNP 3-wire Standard Diagram

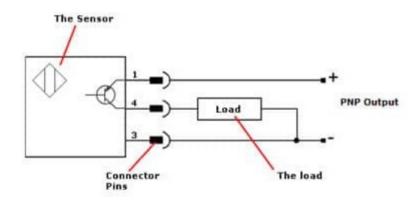


NPN 3-wire Standard Diagram

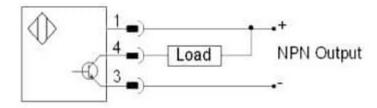


Vèrtebres i costelles analògiques

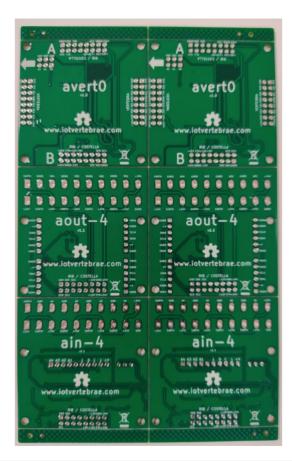


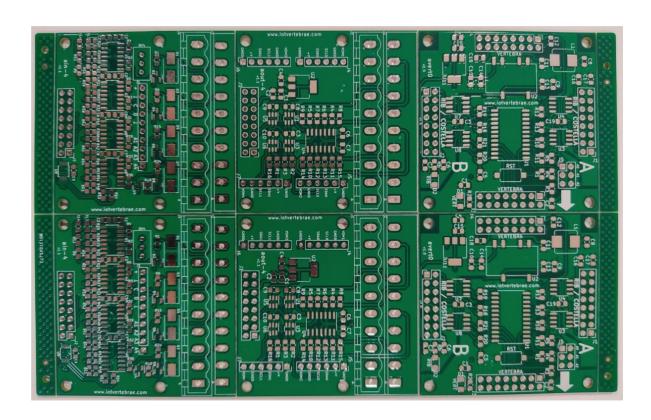


Costella de 6 sortides digitals (v1.0)



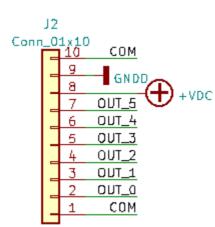


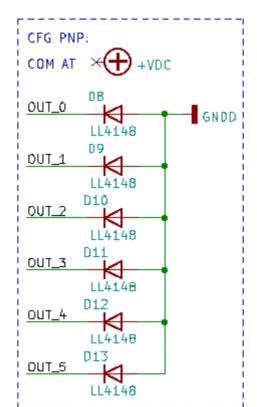


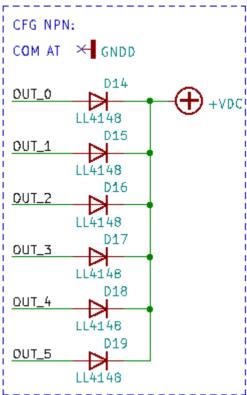


Costella de 8 sortides digitals (v1.1)




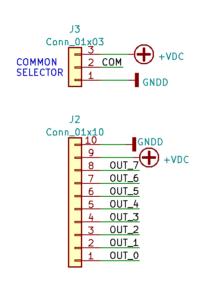


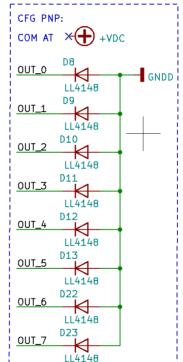


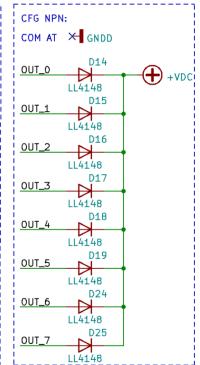

Vèrtebra analògica

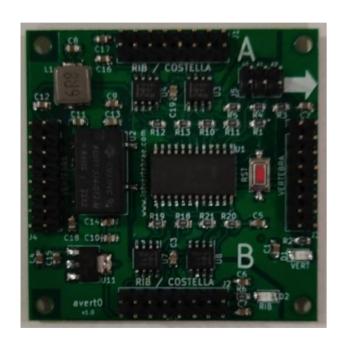


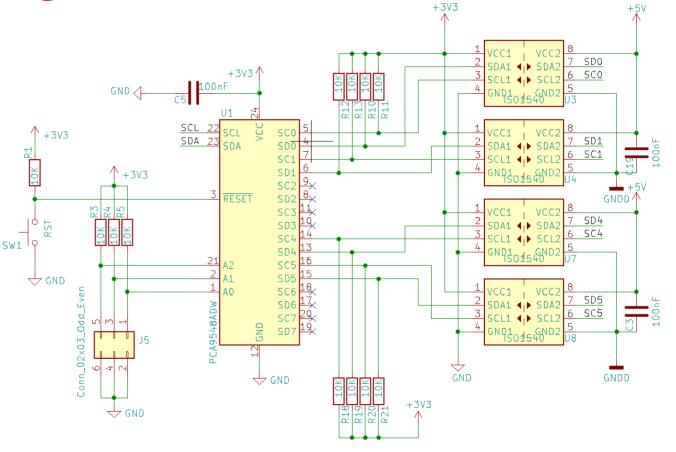


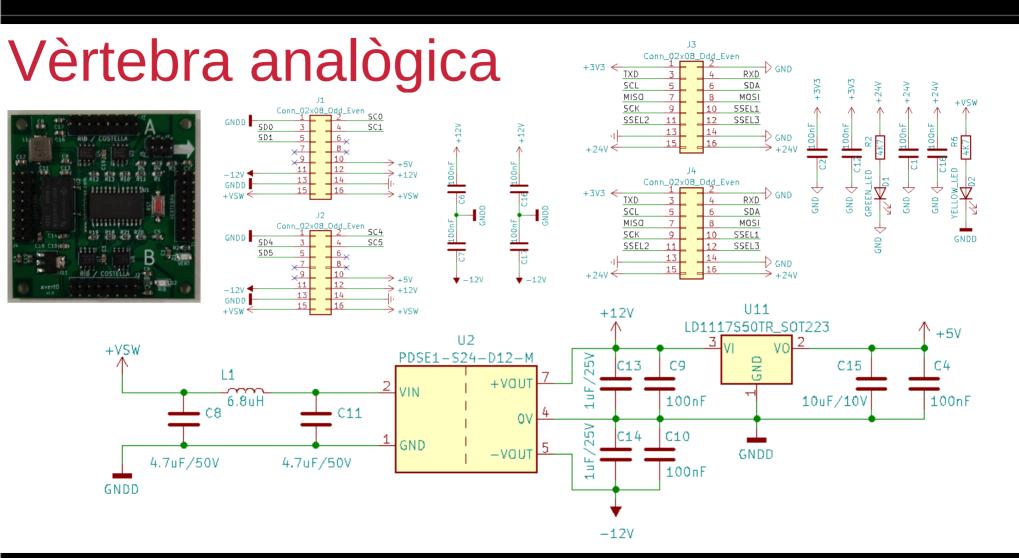

4 entrades analògiques (-10V a 10V)




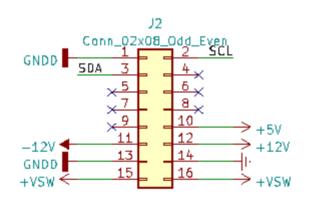


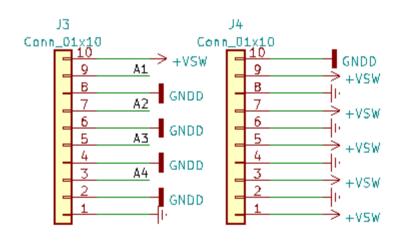

4 entrades analògiques (-10V a 10V)




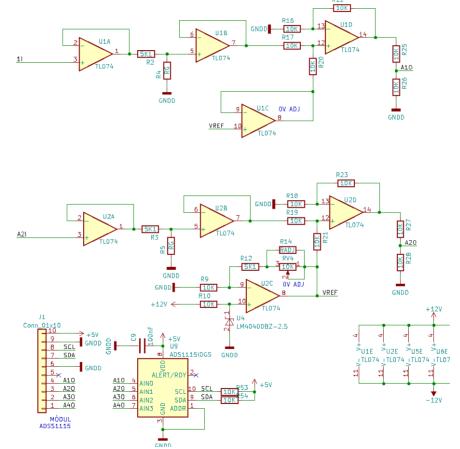

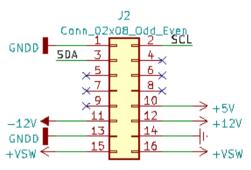



4 entrades analògiques (-10V a 10V)



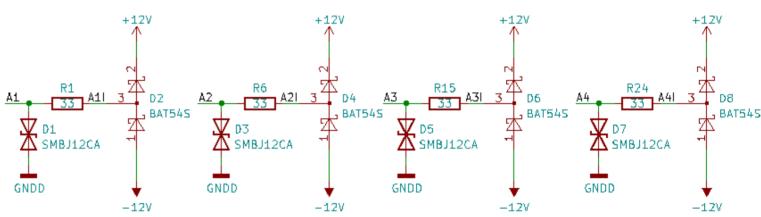

4 sortides analògiques (0 a 10V)

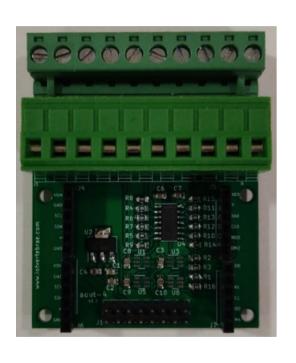

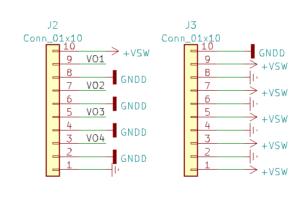



→ +5V

MOD (EXTERNAL MCP4725 MODULES)

4 sortides analògiques (0 a 10V)




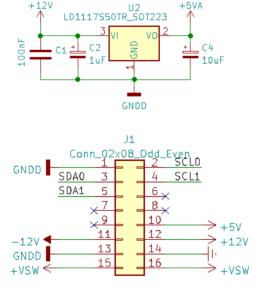

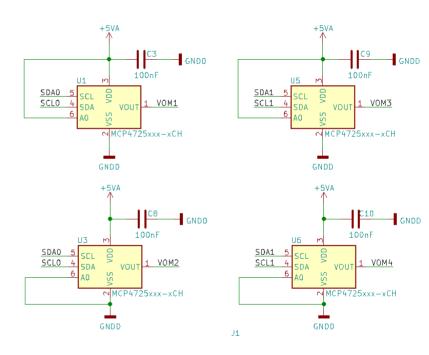

4 sortides analògiques (0 a 10V)



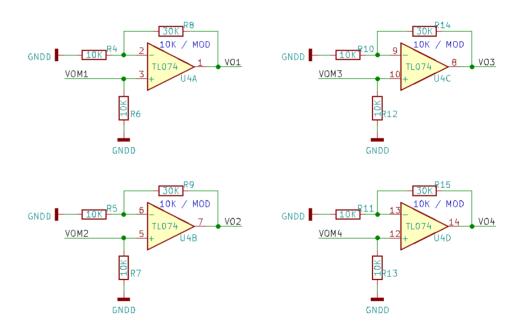

Torn de preguntes, dubtes i suggeriments



